
 



 
 



 


## DS2 2020 - Vernhet

Pt

A B C D Note

### Étude d'un sécheur

1	Compléter le schéma TI ci-dessus pour faire apparaître la boucle de régulation.	1	A					1
2	Dans cette boucle donner le nom des grandeurs réglée, réglante et perturbatrices.	2	D					0,1
3	Déterminer le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.	3	C					1,1
4	Compléter le schéma de câblage suivant pour faire fonctionner la boucle de régulation.	3	A					3
On relève la réponse du système à un échelon de consigne								
5	Mettre en évidence sur le graphique ci-dessus l'échelon de consigne.	1	A					1
6	Donner la valeur de l'erreur statique.	1	D					0,1
7	Donner la valeur du temps de réponse à $\pm 10\%$ .	2	D					0,1
8	Donner la valeur du premier dépassement.	2	D					0,1
Le réglage ci-dessus n'étant pas satisfaisant, on procède à un nouvel essai avec un réglage du régulateur différent								
9	Donner la valeur de l'erreur statique.	1	D					0,1
10	Donner la valeur du temps de réponse à $\pm 10\%$ .	2	C					0,7
11	Donner la valeur du premier dépassement.	2	D					0,1

Note sur : 20 7,3