

	<u>TP4 Niveau DR - Gonzalez Grapin</u>	Pt	A B C D Note			D	Note	
I.	Réglage du transmetteur de niveau							
1	Proposer un câblage électrique permettant le fonctionnement de la boucle de régulation et la communication avec un modem Hart. On rappelle qu'une résistance de 250 $\Omega$ est branchée en parallèle sur l'entrée mesure du régulateur.	1	В				0,75	Manque le branchement du modem.
2	Valider le fonctionnement de la communication avec le transmetteur. On fournira une copie d'écran des réglages du transmetteur.	1	Α				1	
3	Procéder au réglage du transmetteur pour qu'il affiche la mesure du niveau dans le réservoir supérieur. On détaillera la procédure utilisée.	2	С				0,7	La mesure doit varier dans le même sens que la grandeur, mais elle doit aussi avoir la même valeur.
4	Tracer la caractéristique de votre transmetteur de niveau (mesure en % en fonction du niveau réel en %, au moins 5 mesures).	1	С				0,35	Cette courbe montre bien que votre capteur est mal réglé.
II.	Régulation de niveau							
1	Régler les vannes manuelles afin d'avoir un niveau de 50% pour une commande de 50%. Ne plus toucher ces vannes par la suite.	1	Α				1	
2	Relever la réponse indicielle du procédé pour une commande variant de 50% à 60%.	1	В	П			0,75	Je veux voir le signal de commande.
3	Déduire de la courbe précédente le sens d'action du procédé. On fera un raisonnement complet.	1	Α				1	
4	Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé. On fera apparaitre toutes les constructions nécessaires et on utilisera la méthode simple.	3	С				1,05	Je veux voir les calculs. Malgré tout le modèle ne semble pas correspondre à la courbe.
5	Á l'aide du simulateur EasyReg, déterminer le gain A du correcteur PI (on prendra $Ti = \tau$ ) afin d'obtenir un temps de réponse le plus court possible, sans dépassement.	1	А				1	
•	Relever le temps de réponse à ±5%, ainsi que l'erreur statique de la réponse théorique.	1	Α				1	
7	Programmer votre régulateur conformément au correcteur déterminé. On donnera les paramètres modifiés ainsi que leur valeur respective.	1					0	
8	Relever la réponse à un échelon de consigne de 50% à 60%.	1					0	
Ģ	Relever le temps de réponse à ±5%, ainsi que l'erreur statique de la réponse réelle.	1					0	
10	Comparer les temps de réponse théorique et réel et expliquer leur différence si il y a lieu.	1					0	
III.	Alarme							
1	Donner les équations logiques de LR et LV en fonction de ≤80%, ≥80% et BP.	1					0	
2	Proposer un schéma de câblage électrique des voyants LR et LV et de BP. On s'aidera de la documentation sur le régulateur.	1					0	
3	Programmer le régulateur pour avoir un fonctionnement d'alarme correspondant au tableau ci-dessus. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1					0	
			No	te:	8,6	/20		


## I. Réglage du transmetteur de niveau

1)

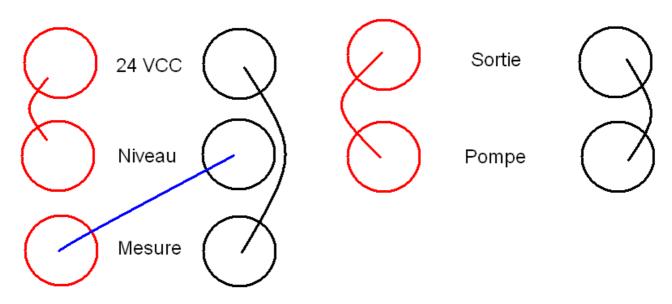


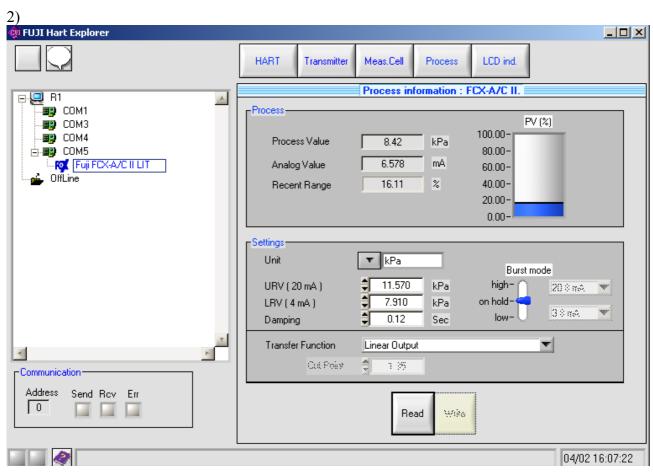

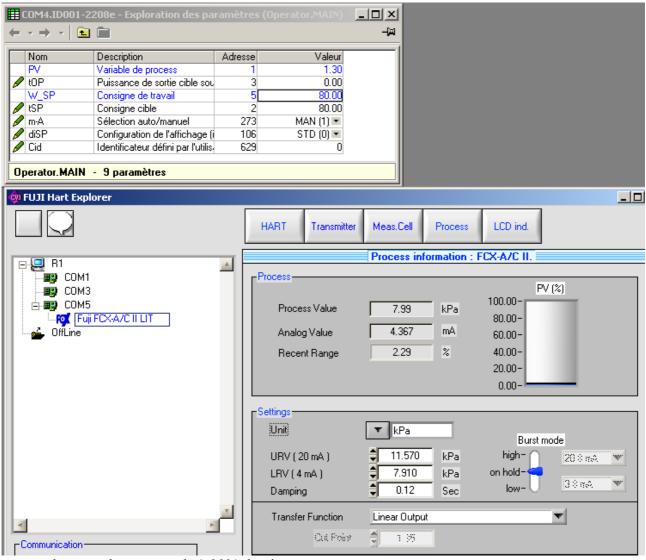3) Notre transmetteur est déjà réglé sur le réservoir supérieur, car lorsque l'on diminue la commande, le niveau descend :



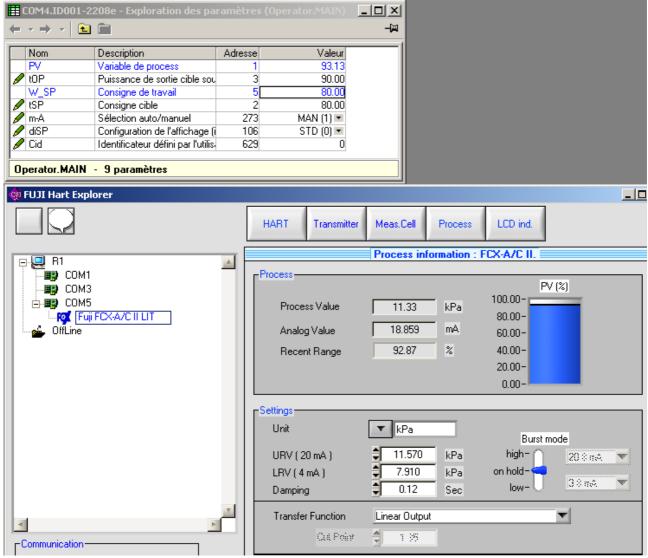
et quand on met la commande à 90%, le niveau monte :



sinon on aurait, changer les valeurs de URV et LRV.

4)

## Mesure en fonction du niveau

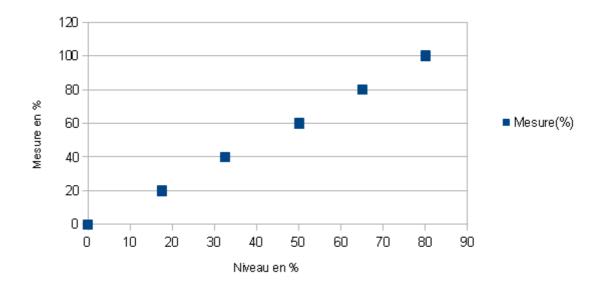


## II. Régulation de niveau


1)


Nom	Description	Adresse	Valeur
PV	Variable de process	1	49.92
tOP	Puissance de sortie cible sou	3	50.00
W_SP	Consigne de travail	5	100.00
tSP	Consigne cible	2	100.00
m-A	Sélection auto/manuel	273	MAN (1) <b>▼</b>
diSP	Configuration de l'affichage (i	106	STD (0) 💌
Cid	Identificateur défini par l'utilis	629	0

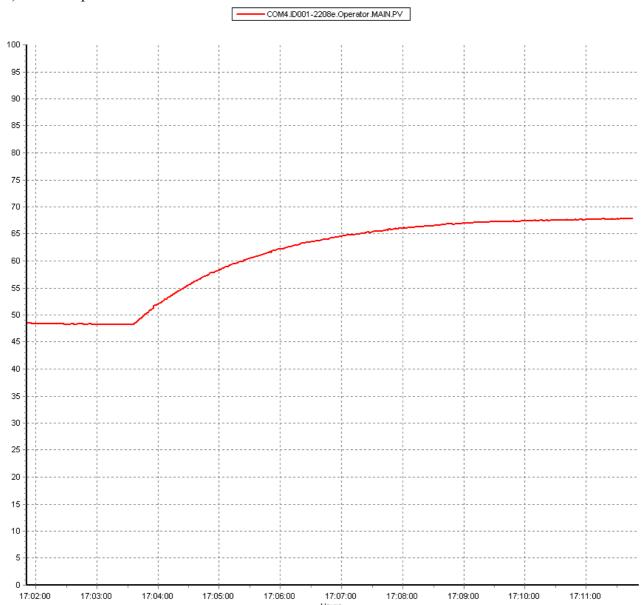
2)voici la réponse indicielle d'un échelon de commande de 50 à 60%



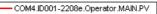3)On voit que lorsque la commande augmente, la mesure augmente aussi, le procédé est donc direct.



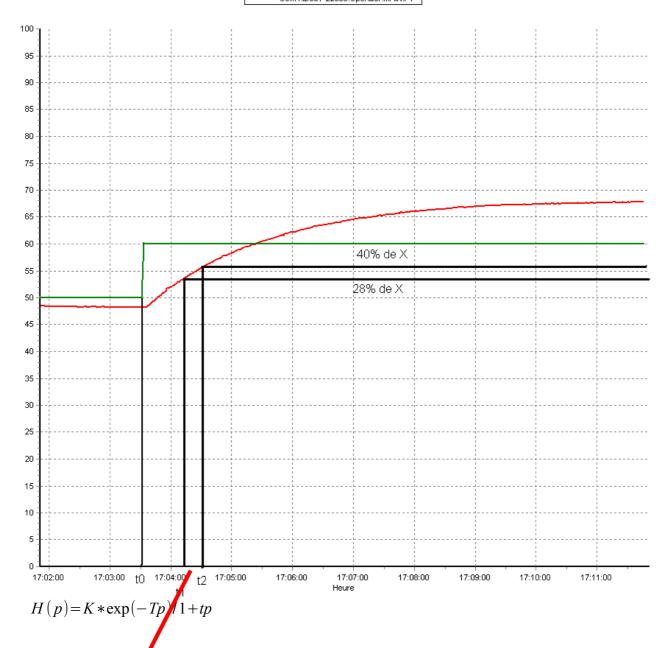

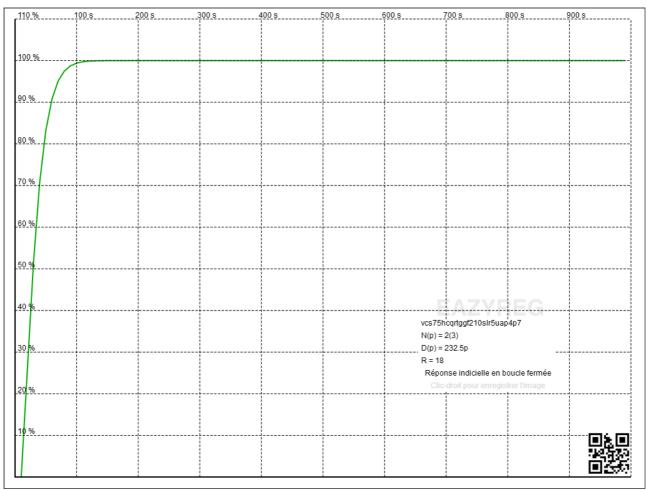

avec un gain de 3,

6)on trouve un temps de reponse de  $65s \grave{a} + ou - 5\%$ . et une erreur statique nulle.

7)