	TP3 Pression - Touita Bayssac		A B C D			D	Note	
I	Généralités							
1	Quels sont les éléments d'une chaîne de régulation ?	1	В				0,75	Régulation sans procédé, cela n'a pas de sens.
2	Quel est le rôle du régulateur dans cette chaîne ?	1	С				0,35	L'organe de réglage peut être autre chose qu'une vanne.
3	Donner la réponse d'un régulateur à action proportionnelle de gain de valeur 2 à un échelon de mesure de 20% à 40%. Le régulateur est configuré en sens inverse, les actions intégrale et dérivée sont supprimées, la consigne reste constante et Y à t=0s est égale à 0.	1	А				1	
4	Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Α				1	
5	Mettre le régulateur en mode automatique, puis faire varier W de 50% à 60%. Mesurer les valeurs correspondantes de Y.	1	В	П			0,75	La maggira dait ractar canatanta
6	Même question avec Xp = 50 %.	1	В				0,75	La mesure doit rester constante.
7	Représenter les courbes Y = f (W)	1	В				0,75	
8	En déduire l'amplification du régulateur $\Delta Y/\Delta W$ dans les deux expériences précédentes et la comparer avec la valeur théorique A = 100/Xp.	1	С				0,35	
II	Étude de la régulation							
1	Donner la signification des symboles PT et PIC.	1	Α				1	
2	Quel est le rôle des éléments (1), (2), (3), (4) de la boucle de régulation ?	1	С				0,35	
3	Réaliser et donner le câblage électrique correspondant au schéma TI.	1	Α				1	
4	Quelle est la grandeur visualisée entre A et B ?	1	Χ				0	
5	Quelle est la grandeur visualisée entre C et D ?	1	Χ				0	
Ш	Performances							
1	Déterminer le sens d'action du régulateur.	1	Х				0	
2	Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Х				0	
3	Amener le procédé au point de fonctionnement, régulateur en manuel.	1	Х				0	
4	Passer le régulateur en automatique, puis réaliser un échelon de consigne (10 %) et enregistrer l'évolution de la mesure.	2	Х				0	
5	Reprendre l'exercice précédent en utilisant les nouveaux réglages :	1	Х				0	
6	Comparer les deux enregistrements et en déduire le réglage le plus adapté.	1	Х				0	

CIRA1

I. Généralités

1. Quels sont les éléments d'une chaîne de régulation ?

Les éléments d'une chaîne de régulation sont


- -Un capteur
- -Un régulateur

et un organe de réglage

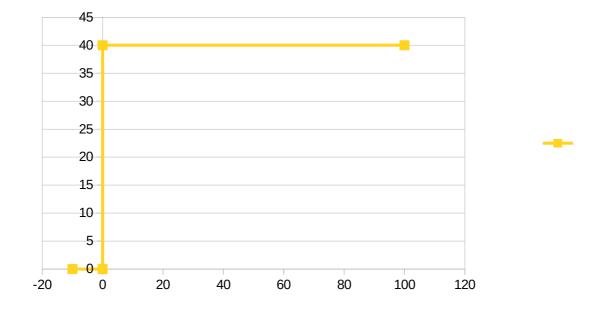
2. Quel est le rôle du régulateur dans cette chaîne ?

Le régulateur agis sur la Vanne

3, Donner la réponse d'un régulateur à action proportionnelle de gain de valeur 2 à un échelon de mesure de 20% à 40%. Le régulateur est configuré en sens inverse, les actions intégrale et dérivée sont supprimées, la consigne reste constante et Y à t=0s est égale à 0.




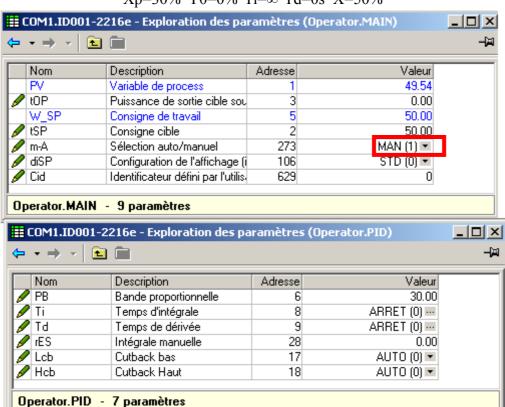4. Régler le régulateur avec les réglages suivants, donner le nom et la valeur des paramètres modifiés.





 $Xp=30\% Y0=0\% Ti=\infty Td=0s X=50\%$

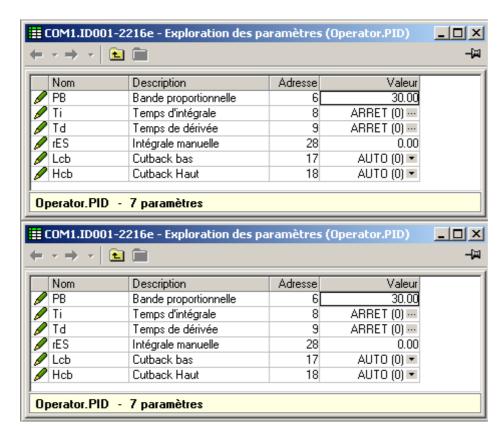5. Mettre le régulateur en mode automatique, puis faire varier W de 50% à 60%. Mesurer les valeurs correspondantes de Y.




60%

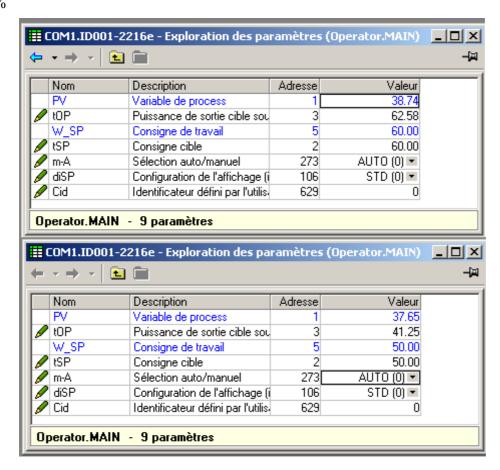


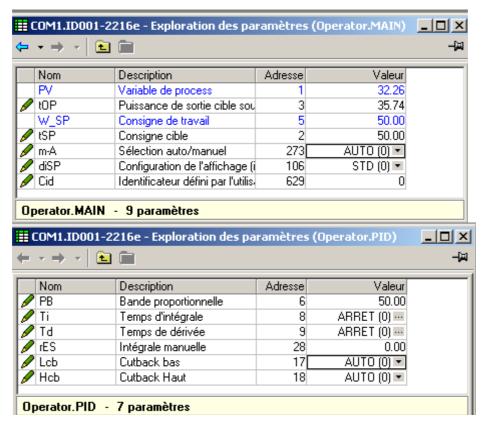

60%

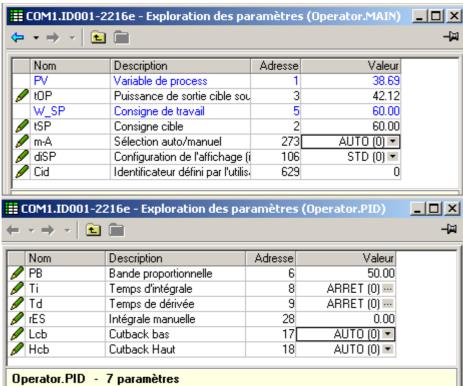

7 Représenter les courbes Y = f(W)

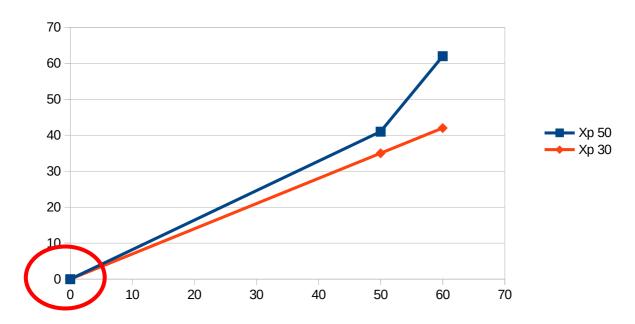


8 En déduire l'amplification du régulateur $\Delta Y/\Delta W$ dans les deux expériences précédentes et la comparer avec la valeur théorique A=100/Xp.

Amplification avec xp 30% (62-41)/(60-50)=2,1 A=2,1

Amplification avec xp 50% (42-35)/(60-50)=0,7

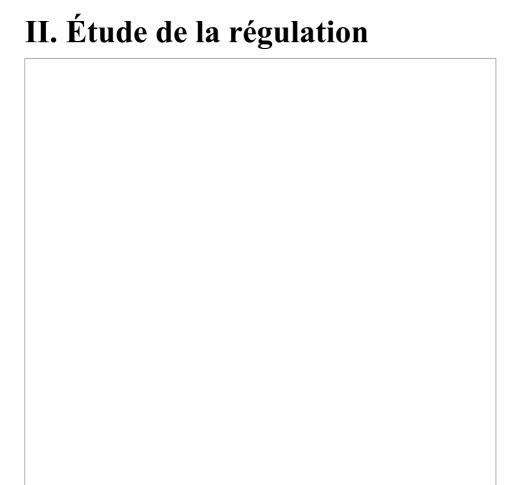Donc on est pas du tout en accord avec les valeurs théoriques




1. Donner la signification des symboles PT et PIC.

PT: Transmetteur de pression

PIC : Régulateur indicateur de pression

- 2 ,Quel est le rôle des éléments (1), (2), (3), (4) de la boucle de régulation ?
- 1 : Régulateur corrige le procédé en commandant l'organe de réglage
- 2 : Relaie de calcul
- 3 : Organe de réglage il agit sur la grandeur réglante ici la vanne agis sur le débit
- 4::Mesure la pression dans la cuve et lan transmet au régulateur

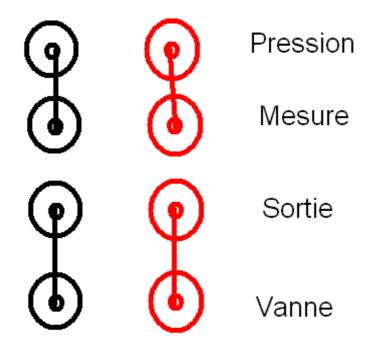3 Réaliser et donner le câblage électrique correspondant au schéma TI.



^{4,} Quelle est la grandeur visualisée entre A et B?