|     | TP1 Debit2 - Gonzalez_Grapin                                                                                                                    | Pt |    | АВ       | C D N | lote |                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-------|------|---------------------------------------------|
| ı   | Schématisation et fonctionnement (10 pts)                                                                                                       |    |    |          |       |      |                                             |
| 1   | En vous aidant de la documentation disponible, faites l'inventaire de l'instrumentation mis en oeuvre dans la                                   | 1  | С  |          |       | ი 35 | Manque le régulateur, les schémas           |
| -   | régulation. On précisera : leur symbole normalisé ; leur marque ; leur référence ; les caractéristiques principales en les                      | -  | C  |          | _     |      |                                             |
| 2   | Pour chaque transmetteur, préciser s'il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette.                                               | 1  | D  |          |       | 0,05 |                                             |
| 3   | Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement.                                                                              | 1  | Α  |          |       | 1    |                                             |
| 4   | Préciser les éléments suivants : la grandeur réglée ; la grandeur réglante ; l'organe de réglage ; une grandeur perturbatrice.                  | 1  | D  |          |       | 0,05 |                                             |
| 5   | Expliquer le fonctionnement de la maquette.                                                                                                     | 2  | С  |          |       | 0,7  |                                             |
| 6   | Proposer un schéma TI de votre maquette.                                                                                                        | 2  | Α  |          |       | 2    |                                             |
| 7   | Proposer un schéma fonctionnel de votre maquette. On repérera sur le schéma les éléments et les grandeurs physiques présents sur la maquette.   | 2  | Α  |          |       | 2    |                                             |
| II. | Mode manuel (10 pts)                                                                                                                            |    |    |          |       |      |                                             |
| 1   | Procéder à la mise en marche du système. On amènera la mesure à 50%.                                                                            | 1  | Α  |          |       | 1    |                                             |
| 2   | Donner alors la valeur de la commande.                                                                                                          | 1  | С  |          | L     | 0,35 |                                             |
| 3   | Le procédé est-il stable ? Justifiez votre réponse.                                                                                             | 1  | D  |          |       | 0,05 | Vous devez travailler en boucle ouverte !!! |
| 4   | Enregistrer le passage d'un régime transitoire à un régime permanent. Imprimer votre courbe, puis indiquer la frontière entre les deux régimes. | 1  | Х  |          |       | 0    |                                             |
| 5   | Relever la caractéristique statique de votre procédé.                                                                                           | 1  | Χ  |          |       | 0    |                                             |
| 6   | Votre procédé est-il direct ou inverse ?                                                                                                        | 1  | Α  |          |       | 1    |                                             |
| 7   | Donner la valeur du gain statique pour une mesure de 50%.                                                                                       | 1  | D  | •        |       | 0,05 |                                             |
| 8   | Enregistrer la réponse indicielle du système à une augmentation de la commande de 100%.                                                         | 1  | Χ  |          | _     | 0    |                                             |
| 9   | Donner le temps de réponse à ±10%.                                                                                                              | 1  | Χ  |          |       | 0    |                                             |
| 10  | Donner la valeur du premier dépassement.                                                                                                        | 1  | Χ  |          |       | 0    |                                             |
|     |                                                                                                                                                 |    | No | te sur : | 20    | 8,6  |                                             |

## TP2 DEBIT 2

## **GRAPIN GONZALEZ**

1.

FV:-burkert
-pnvak-8bar
-8bar, 24v, DC
FT:-kobold
-dfm4
-4;20mA,DC, 10bar, 2,5L/min
FIC:-Burkert
-00178354
-12624V, DC, 200-1000mA, 10-60°C


2.

FT: 2 fils FIC: 4 fils


3.Le FT mesure le débit à l'entrée du circuit grâce à une hélice qui est reliée qui est reliée à un moteur électrique qui envoie une intensité comprise entre 4 et 20 mA durant son fonctionnement, Le FIC reçoit l'information et la consigne et donne la commande à la vanne de réglage,

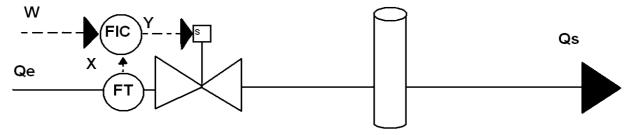4.

- -la pression
- -le débit
- -la vanne FV
- -pression d'entrée
- 5. une <u>pression</u> entre dans le circuit d'eau, mesuré par le FT, qui envoie sa mesure au FIC, qui en fonction envoie une commande à la vanne FV. 6.



7.

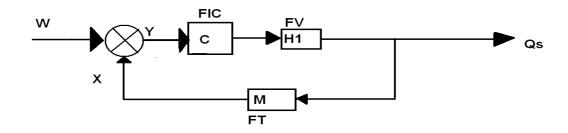

## II. Mode manuel (10 pts)



- 2. On voit indiquer sur le capteur et le graphique 56%.
- 3. oui car la consigne finit par être respectée.

5.6. Le procédé est direct.

4.

