

	TP2 Niveau - Blanchon Vasapolli	Pt		Α	В	C D	Note	
I.	Régulation de niveau (12 pts)							
1	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Faire apparaître les polarités.	2	Α				2	
2	Régler le transmetteur pour qu'il assure la mesure du réservoir du bas. On expliquera comment on a procédé en fournissant plusieurs copies d'écran.	4	С				1,4	Le transmetteur n'est pas réglé pour le réservoir du bas
3	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	2	Α				2	
	Régler le régulateur avec une méthode de votre choix.	2	В				1,5	
5	Enregistrer une réponse indicielle pour montrer le bon fonctionnement de votre régulation.	2	Α				2	
II.	Profil de consigne (8 pts)							
1	Proposer un Grafcet qui réponde au cahier des charges.	3	Α				3	
	Implémenter ce Grafcet dans votre régulateur.	2	С				0,7	
3	Valider son fonctionnement en enregistrant l'évolution de la consigne et de la mesure après un appui sur le bouton poussoir que vous avez choisi.	3	D				0,15	
		Note: 12,75/20				5/20		


TP2 Niveau DR


I. Régulation de niveau

1)

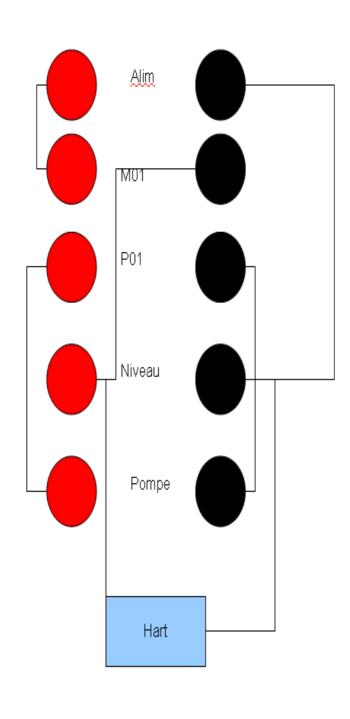


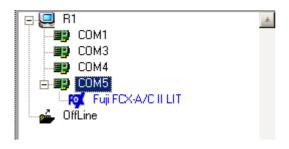

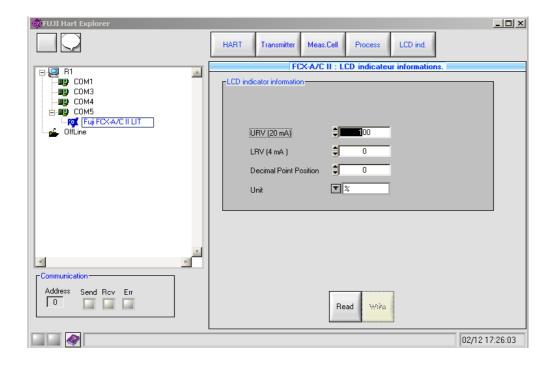

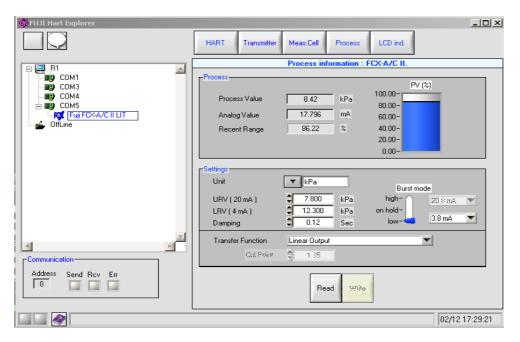




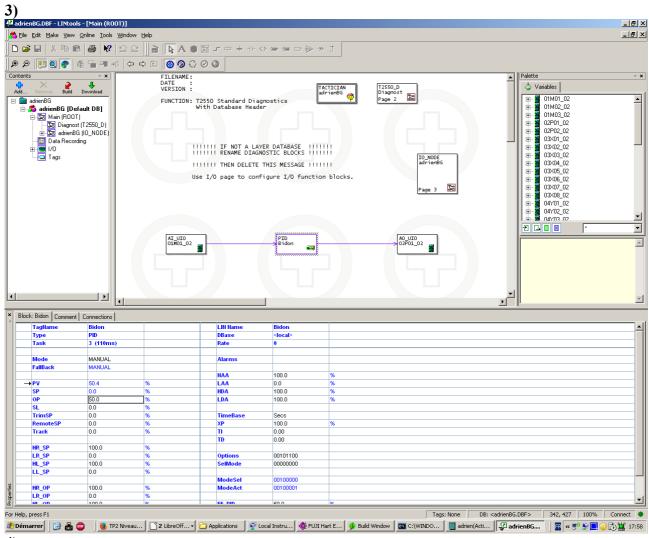

4)


D'après la méthode d'approche successive

TimeBase	Secs	
XΡ	15.0	%
TI	99.99	
TD	0.00	

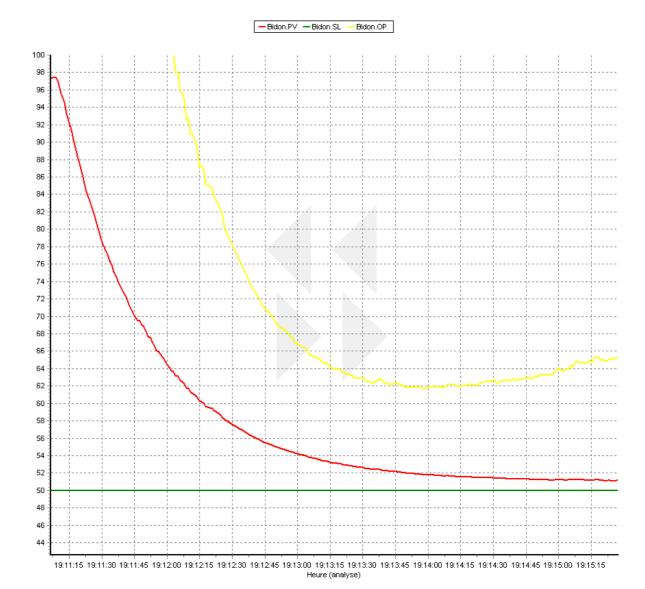


II. Profil de consigne

1)

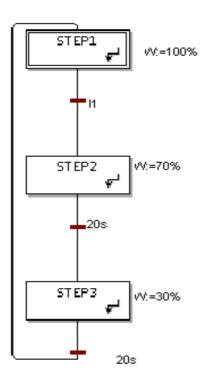

2)

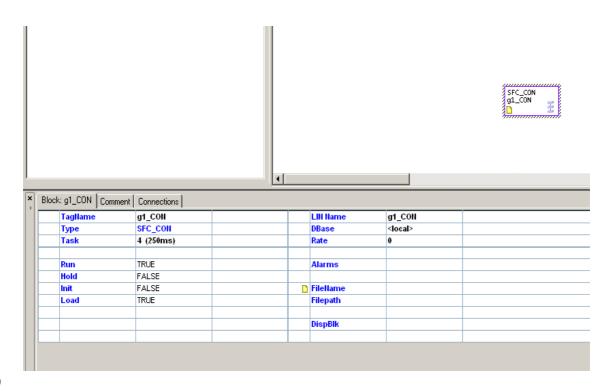

3)

