

	TP2 Niveau - Bichon	Pt		Α	В	C D	Note	
I.	Régulation de niveau (12 pts)							
1	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Faire apparaître les polarités.	2	Α				2	
2	Régler le transmetteur pour qu'il assure la mesure du réservoir du bas. On expliquera comment on a procédé en fournissant plusieurs copies d'écran.	4	С				1,4	Je ne comprends pas la démarche
3	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	2	Α				2	2
4	Régler le régulateur avec une méthode de votre choix.	2	С				0,7	Il faut expliquer la démarche
5	Enregistrer une réponse indicielle pour montrer le bon fonctionnement de votre régulation.	2	В				1,5	5
II.	Profil de consigne (8 pts)							
1	Proposer un Grafcet qui réponde au cahier des charges.	3	С				1,05	Le GRAFCET proposé ne comporte ni action, ni transition.
	Implémenter ce Grafcet dans votre régulateur.	2	В				1,5	5
3	Valider son fonctionnement en enregistrant l'évolution de la consigne et de la mesure après un appui sur le bouton poussoir que vous avez choisi.	3	С				1,05	Le deuxième palier dure 40s !
			Note: 11,2/20					


I. Régulation de niveau

1)

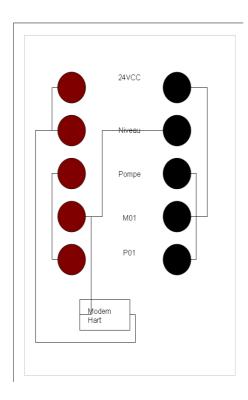


2)

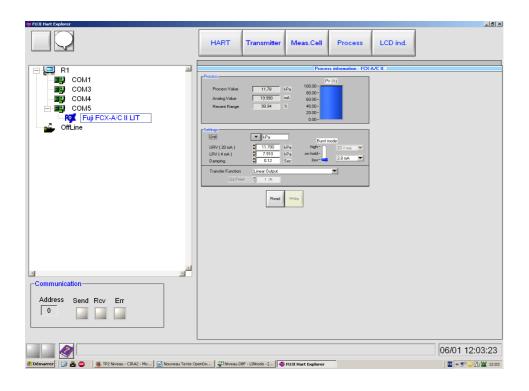

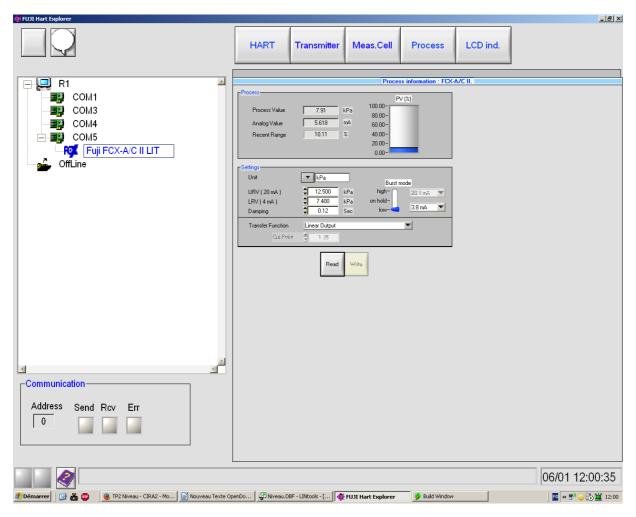

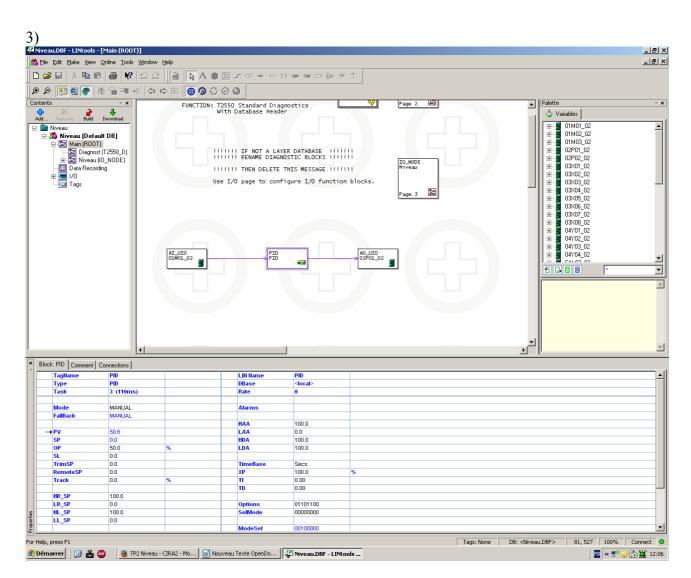
Valeur basse : 7,91 kPa Valeur haute : 11,78 kPa






4)

XP: 15 TI: 2 TD: 0

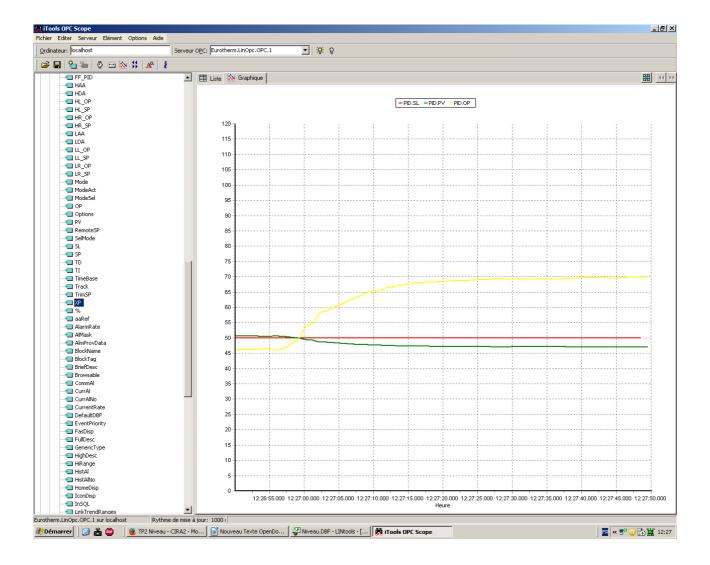


II. Profil de consigne


1)

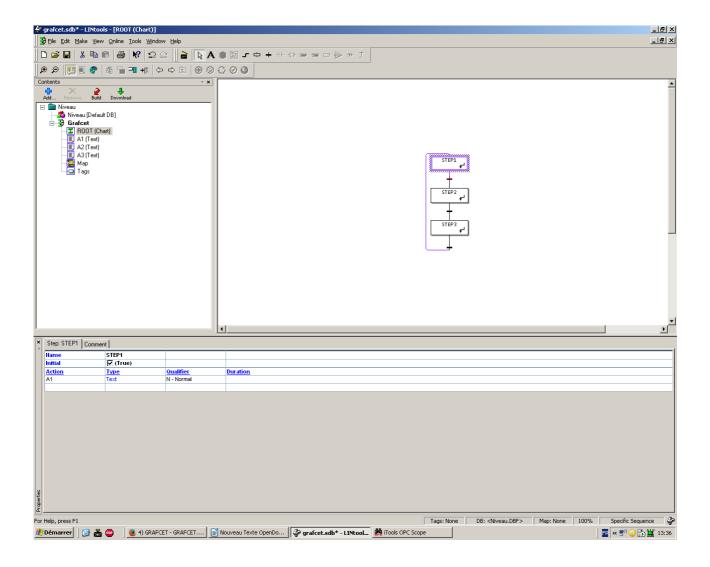

2)

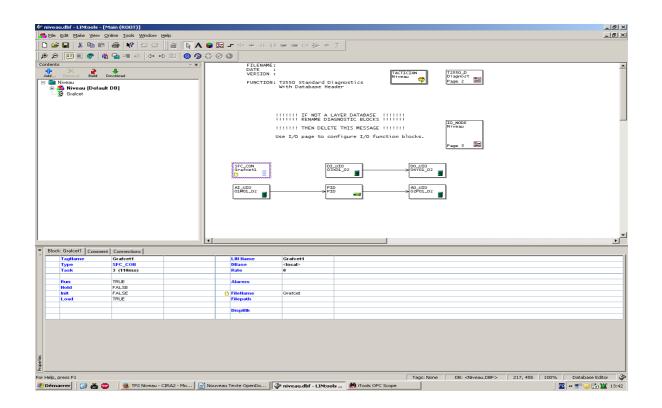

3)

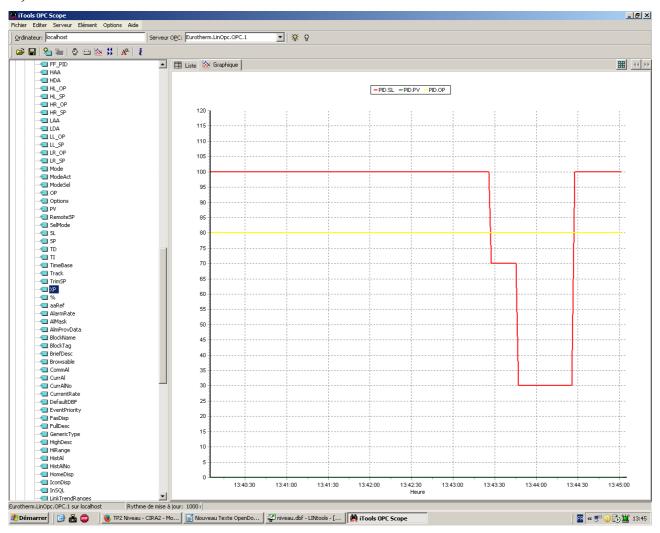

Consigne 100

BP

Consigne 70

T = 20 s

Consigne 30

T = 40 s

Le cahier des charges est respecté.