	TP1 SADB - Vernhet Fabri	Pt		A B C D	Note
ı	Schématisation et fonctionnement (10 pts)				
1	En vous aidant de la documentation disponible, faites l'inventaire de l'instrumentation mis en oeuvre dans la régulation. On précisera : leur symbole normalisé ; leur marque ; leur référence ; les caractéristiques principales en les	1	В		0,75 Il manque les schémas.
2	Pour chaque transmetteur, préciser s'il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette.	1	В		0,75
3	Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement.	1	В		0,75
4	Préciser les éléments suivants : la grandeur réglée ; la grandeur réglante ; l'organe de réglage ; une grandeur perturbatrice.	1	Α		1
5	Expliquer le fonctionnement de la maquette.	2	Α		2
6	Proposer un schéma TI de votre maquette.	2	Α		2
7	Proposer un schéma fonctionnel de votre maquette. On repérera sur le schéma les éléments et les grandeurs physiques présents sur la maquette.	2	Α		2
II.	Mode manuel (10 pts)				
1	Procéder à la mise en marche du système. On amènera la mesure à 50%.	1	В		0,75 Je veux voir une copie d'écran.
2	Donner alors la valeur de la commande.	1	В		0,75
3	Le procédé est-il stable ? Justifiez votre réponse.	1	В		0,75 Racontez pas des bêtises.
4	Enregistrer le passage d'un régime transitoire à un régime permanent. Imprimer votre courbe, puis indiquer la frontière entre les deux régimes.	1	Α		1
5	Relever la caractéristique statique de votre procédé.	1	D		0,05
6	Votre procédé est-il direct ou inverse ?	1	С		0,35 Vous confondez consigne et
7	Donner la valeur du gain statique pour une mesure de 50%.	1	D	_	0,05
8	Enregistrer la réponse indicielle du système à une augmentation de la commande de 100%.	1	Α		1
9	Donner le temps de réponse à ±10%.	1	С		0,35 Il faut faire les constructions.
10	Donner la valeur du premier dépassement.	1	Α		1
			Note	e sur : 20	15,3

Fabri Vernhet

TP1 SADB

Schématisation et Fonctionnement

- I) Vanne automatique:
 - symbole normalisé : /
 - la marque :MASONEILAN
 - la référence : 28-28412
 - Les caractéristiques principales : alim 21,5Vdc

Réservoir:

- symbole normalisé :
- la marque :Le réservoir
- la référence :LRI 15M
- Les caractéristiques principales : 15Lmax / 200 mm de diamètre / temps min-20 / max +80

Transmetteur de pression:

- symbole normalisé :PT
- la marque :FUJI
- la référence :FKPTO2V4PACYY0Y
- Les caractéristiques principales :10,5/45Vdc / 4-20mA


Transmetteur de débit n°1:

- symbole normalisé :FT1
- la marque :INTRUTEC
- la référence :FKKT33V4PACYYAA
- Les caractéristiques principales :10,5-45Vdc / 4-20mA


Transmetteur de débit n°2:

- symbole normalisé :FT2
- la marque :MASS-STREAM
- la référence :D-6250
- Les caractéristiques principales :alim 24Vdc / 4-20mA / 10 bar max / 20 m3n/h
- II) Le transmetteur de pression est un transmetteur a 2 fils Le transmetteur de débit n°1 est un transmetteur 2 fils Le transmetteur de débit n°2 est un transmetteur 4 fils


Transmetteur de débit 1

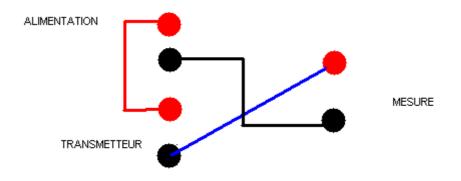

Transmetteur de pression

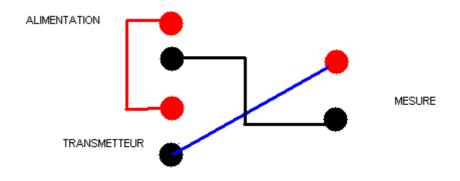

Transmetteur de débit n°2

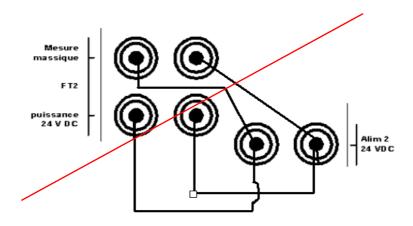

III) transmetteur de pression : membrane en silicium qui sous la pression va se déformer et sera traduit en signal électrique transmetteur de débit n°1 :Capteur de débit composé d'un orifice intégré et d'un transmetteur de pression différentielle transmetteur de débit n°2 :


IV) la grandeur réglée : la pression

la grandeur réglante :c le debit


l'organe de réglage : la vanne automatique la grandeur perturbatrice : débit de sortie

V) l'air arrive et passe par la vanne automatique so débit est meusuré 2 fois a l'aide de différents capteurs puis rejoint le réservoir dans lequel la pression est mesuré

VI) schéma TI

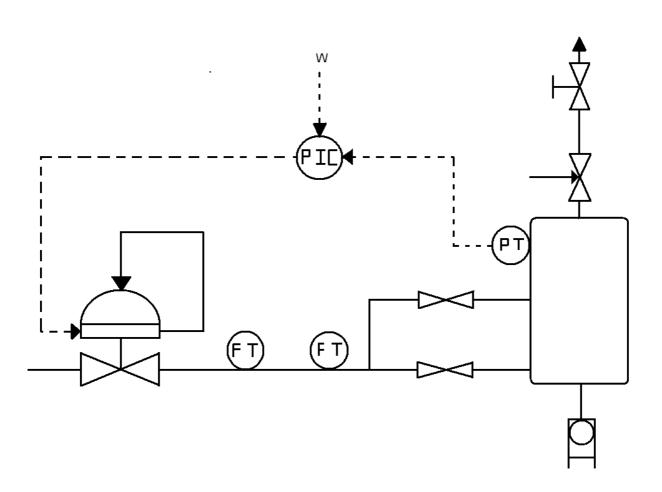


VI) Schéma fonctionnel

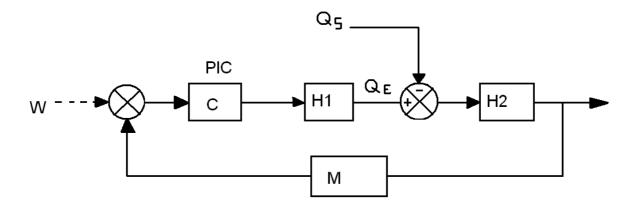


Mode Manuel

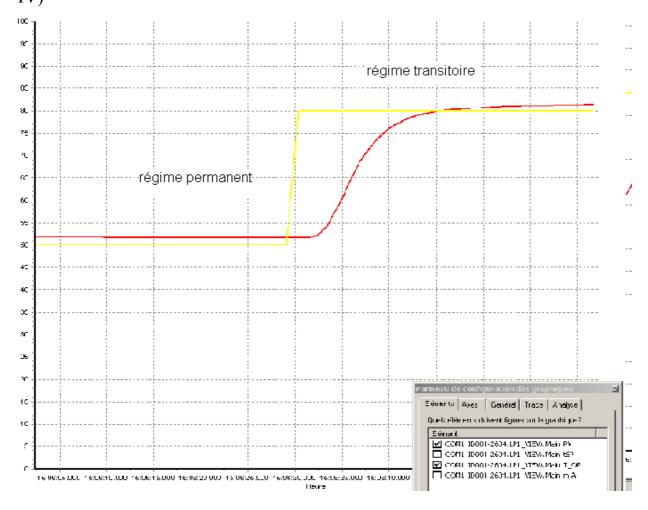- II) pour une consigne a 50 nous avons une mesure a 51,71
- III) Le procédé ici est stable car nous avons ici une autorégulation IV)



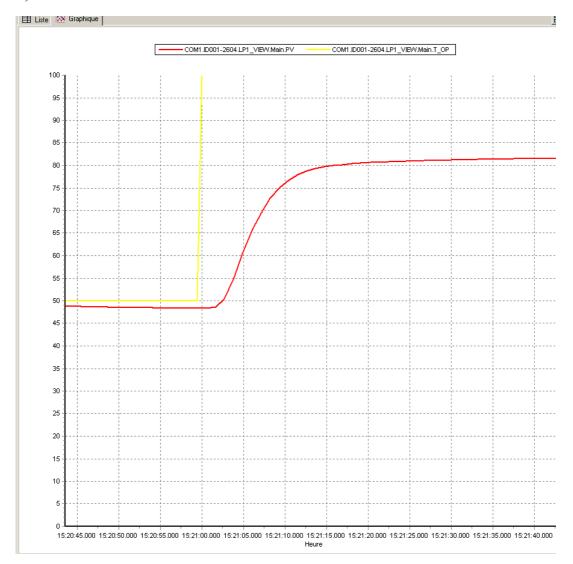- V) La caractéristique statique ici est un système stable
- VI) Ici nous avons un procédé direct car nous augmentons la consigne donc le débit ainsi que la pression dans le réservoir augmente.
- VII) Pour une mesure de 50% nous avons un gain statique de 1,06 VIII)



- IX) le temps de reponse est de 15 seconde
- X) pas de depassement